Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ефанов АМИЙНИСТЕТСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

Должность: Директор Невиномысского технологического института (филизактий)

Дата подписания: 05.03.2024 15:55:54 Уникальный программный ключ: высшего образования

49214306dd433e7a1b0f8632f645f9d53c99e3d0

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор НТИ (филиал) СКФУ

Ефанов А.В

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»

Направление подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических

процессов и производств

Направленность (профиль) Информационно-управляющие системы

Год начала обучения 2024 Форма обучения очная

Реализуется в 3, 4, 5 семестрах

Предисловие

- 1. Назначение: обеспечение методической основы для организации и проведения текущего контроля по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника». Текущий контроль по данной дисциплине вид систематической проверки знаний, умений, навыков студентов. Задачами текущего контроля являются получение первичной информацию о ходе и качестве освоения компетенций, а также стимулирование регулярной целенаправленной работы студентов. Для формирования определенного уровня компетенций.
- 2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Электротехника и промышленная электроника» и в соответствии с образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.
- 3. Разработчик: Колдаев Александр Игоревич, доцент кафедры информационных систем, электропривода и автоматики, кандидат технических наук
- 4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель:

Мельникова Е.Н. – председатель УМК НТИ (филиал) СКФУ

Члены комиссии:

А.И. Колдаев, и.о. зав. кафедрой информационных систем, электропривода и автоматики Д.В. Болдырев, доцент кафедры информационных систем, электропривода и автоматики

Представитель организации-работодателя:

Остапенко Н.А., к.т.н., ведущий конструктор КИЭП «Энергомера» филиал АО «Электротехнические заводы «Энергомера»

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

‹ ‹	>>	20	Γ.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

		Дескр	ипторы	
Уровни сформированности компетенци(ий), индикатора (ов)	Минимальный уровень не до- стигнут (Неудовлетво- рительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уро- вень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
Компетенция: ОПК				
ды математического		рования в профес		
Результаты обуче-	Не способен	Частично	На базовом	Уверенно при-
ния по дисци-	применять ос-	применяет	уровне приме-	меняет основ-
плине (модулю):	новные поня-	основные по-	няет основные	ные понятия,
Индикатор:	тия, определе-	нятия, опре-	понятия, опре-	определения и
ИД-1 ОПК-1 При-	ния и законы	деления и за-	деления и за-	законы электро-
меняет основные	электротехники	коны электро-	коны электро-	техники к ана-
законы в области	к анализу элек-	техники к	техники к ана-	
естественнонауч-	трических ли- нейных и нели-	анализу элек-	лизу электри-	лизу электриче-
ных и общеинже-	нейных и нели-	трических линейных и	ческих линей-	ских линейных
нерных дисци-	постоянного и	нелинейных и	ных и нели- нейных цепей	и нелинейных
-		цепей посто-	постоянного и	цепей постоян-
плин.	переменного тока в устано-	янного и пе-	переменного	ного и перемен-
	вившихся и пе-	ременного	тока в устано-	ного тока в
	реходных ре-	тока в устано-	вившихся и пе-	установившихся
	жимах; отсут-	вившихся и	реходных ре-	и переходных
	ствуют знания	переходных	жимах; демон-	режимах; де-
	основных тен-	режимах; де-	стрирует базо-	-
	денций разви-	монстрирует	вые знания ос-	монстрирует от-
	тия электрони-	частичные	новных тен-	личные знания
	ки, понимание	знания основ-	денций разви-	основных тен-
	принципов	ных тенден-	тия электрони-	денций развития
	функциониро-	ций развития	ки, понимание	электроники,
	вания элек-	электроники,	принципов	понимание
	тронных полу-	понимание	функциониро-	принципов
	проводниковых	принципов	вания элек-	функциониро-
	изделий и	функциони-	тронных полу-	
	устройств	рования элек-	проводниковых	вания электрон-
		тронных по-	изделий и	ных полупро-
		лупроводни-	устройств	водниковых из-
		ковых изде-		делий и
		лий и		устройств
		устройств		

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ЗАДАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Но мер за- да- ния	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
		3 семестр, очная форма обучения	OHII 1
1.	5	Если напряжение на зажимах резистора составляет 10 В, то сопротивление резистора R равно Ом	ОПК-1
2.	Ом	Единицей измерения сопротивления участка электрической цепи является	ОПК-1
3.	b	При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении тока падение напряжения на данном участке а) не изменится b) увеличится c) будет равно нулю	ОПК-1
4.	c	Единицей измерения силы тока в электрической цепи является а) Ватт	ОПК-1

	b) Вольт c) Ампер	
5.	Составленное по закону Ома выражение для данного участка цепи имеет вид $a \stackrel{R}{\longleftarrow} b$ $a) I= U/R$ $b) P= I^2R$ $c) P= U^2/R$	ОПК-1
6.	Дать определение ветви электрической цепи.	ОПК-1
7.	Дать определение активного элемента электрической цепи.	ОПК-1
8.	Дать определение пассивного элемента электрической цепи	ОПК-1
9.	Сформулируйте первый закон Кирхгофа.	ОПК-1
10.	Сформулируйте второй закон Кирхгофа.	ОПК-1
11.	Что понимают под действующим значением синусоидального тока?	ОПК-1
12.	Дать определение электрического тока и его положительного направления.	ОПК-1
13.	По какому признаку элементы цепи делятся на активные и пассивные?	ОПК-1
14.	Дайте определение идеальному источнику ЭДС.	ОПК-1
15.	Дайте определение идеальному источнику тока.	ОПК-1
16.	Чем отличается реальный источник ЭДС от идеального?	ОПК-1
17.	Чем отличается реальный источник тока от идеального?	ОПК-1
18.	Что характеризует в цепи резистивный элемент? В каких единицах измеряется сопротивление резистора?	ОПК-1
19.	Дайте определение постоянному и переменному току.	ОПК-1
20.	Что понимают под напряжением на участке цепи?	ОПК-1
21.	В чем заключается метод эквивалентного генератора?	ОПК-1

22.		В чем заключается метод контурных токов?	ОПК-1
		4 семестр	
23.	20	При заданной вольт-амперной характеристике статическое сопротивление нелинейного элемента в точке ${\bf a}$ составляет Ом U, B 60 40 40 41 1,5 2 I, A	ОПК-1
24.	20	Если при токе I=5,25 A напряжение на нелинейном элементе U=105 B, а при возрастании тока на Δ I=0,5 A, напряжение будет равно115 B, то дифференциальное сопротивление элемента составит Ом	ОПК-1
25.	3	Если статическое сопротивление нелинейного элемента при токе I_1 = 0,3 A равно 10 Ом, то напряжение U_1 составит Вольт	ОПК-1

		U , B U_l U_l 0 , 3 I , A	
26.	1-c 2-a 3-b	Установите соответствие участков для основной кривой намагничивания В(H): основной кривой намагничивания В(H) В б в г г г г г г г г г г г г г г г г г г	ОПК-1
27.	С	Точка H _C предельной петли гистерезиса называется	ОПК-1

		B_c B_r B_c	
28.	c	В цепи известны сопротивления R_1 = 10 Ом, R_2 = 20 Ом, напряжение U=100 В и мощность P =200 Вт всей цепи. Мощность P_2 второго резистора будет равна R_1 R_2 R_3 R_3 a) 30 Вт b) 25 Вт c) 80 Вт	ОПК-1
29.	С	Точка пересечения внешней характеристики источника с осью напряжения соответствует режиму	ОПК-1

		а) короткого замыкания b) номинальной нагрузки c) холостого хода	
30.		Перечислите методы расчета переходных процессов в линейных электрических цепях.	ОПК-1
31.		Поясните суть классического метода расчета.	ОПК-1
32.		Какие режимы работы электрической цепи называют установившимися	ОПК-1
33.		Что понимают под коммутацией в электрической цепи?	ОПК-1
34.		Какие режимы работы электрической цепи называют переходными?	ОПК-1
35.		Чем определяется длительность переходного процесса?	ОПК-1
36.		Что понимают под вольтамперной характеристикой нелинейного элемента?	ОПК-1
37.		Какие элементы электрических цепей называются нелинейными?	ОПК-1
38.		Какую роль выполняют магнитопроводы в различных электротехнических устройствах?	ОПК-1
39.		Как подразделяются материалы по магнитным свойствам?	ОПК-1
40.		Что понимают под магнитной цепью?	ОПК-1
41.		Приведите примеры магнитных цепей.	ОПК-1
42.		Что понимают под магнитодвижущей силой?	ОПК-1
		5 семестр	
43.	инвертор	Электронное устройство, преобразующее постоянное напряжение в переменное, называется	ОПК-1

44.	выпрямитель	Электронное устройство, преобразующее переменное напряжение в постоянное, называется	ОПК-1
		Какие материалы называются полупроводниками?	ОПК-1
		а) те, которые проводят ток в одном направлении	
45.	b	b) те, которые по своим свойствам занимают промежуточное	
43.	b	положение между проводниками и диэлектриками	
		с) те, которые имеют высокое удельное сопротивление	
		d) те, которые имеют малое удельное сопротивление	
46.		Дайте определение трансформатора.	ОПК-1
47.		Что такое короткое замыкание трансформатора?	ОПК-1
48.		Что понимают под электроном проводимости?	ОПК-1
49.		Что понимают под дыркой проводимости?	ОПК-1
50.		Какой процесс в полупроводниках называют рекомбинацией?	ОПК-1
51.		Дайте определение электронно-дырочного перехода.	ОПК-1
52.		Дайте определение терморезистора.	ОПК-1
53.		Дайте определение фоторезистора	ОПК-1
54.		Дайте определение тензорезистора.	ОПК-1
55.		Дайте определение биполярного транзистора.	ОПК-1
56.		Дайте определение полевого транзистора.	ОПК-1
57.		Дайте определение тиристора.	ОПК-1
58.		В чем суть метода узловых потенциалов?	ОПК-1
59.		Для чего используются векторные диаграммы?	ОПК-1
60.		Что такое логический элемент?	ОПК-1
61.		Какую функцию выполняет логический элемент «И»?	ОПК-1
62.		Какую функцию выполняет логический элемент «ИЛИ»?	ОПК-1
63.		Какую функцию выполняет логический элемент «НЕ»?	ОПК-1
64.		Какую функцию выполняет логический элемент «ИЛИ-НЕ»?	ОПК-1

2. Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на положениях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры, для обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата заочной и очно-заочной формы обучения.

3. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки.